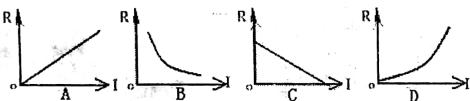


2017—2018上学期初四物理上学期期中考试题

一、单项选择(2×15=30)

- 日常的生活经验告诉我们，家中的电灯、插座、彩色电视机、电冰箱等电器设备之间的连接方式是()
A.一定是并联 B.可以是串联，也可以是并联
C.一定是串联 D.电灯与插座应该串联，彩色电视机与电冰箱应该并联
- 关于电压，下列说法正确的是()
A.有电源就一定有电压且有电流 B.同一个灯泡在不同的电压下的亮度是一样的
C.电压是形成电流的条件之一 D.有电压就一定形成电流
- 对一个确定的导体，其电阻 $R=U/I$ 所表示的意义是()
A.加在导体两端的电压越大，则电阻越大 B.导体的电阻与电压成正比与电流成反比
C.导体电阻等于导体两端电压与通过导体的电流之比 D.导体中电流越小则电阻越大
- 图中，能正确描述电压一定时，电流随电阻变化的图象是()。




- 下列关于电功率的说法正确的是()
A.电功率越大，所做的功就越多 B.电功率越大，做功所用时间就越少
C.电功率越大，电流做功越快 D.电功率越大，所消耗的电能就越多
6. 在国际单位制中，电功率的单位是()
A.欧姆(Ω) B.千瓦时(kW·h) C.安培(A) D.瓦特(W)
7. 根据如图所示的两盏白炽灯的铭牌，可以判断()
A.甲灯一定比乙灯亮
B.正常发光时，甲灯的电阻大于乙灯的电阻
C.正常发光时，甲灯的电功率是乙灯电功率的4倍
D.正常发光时，甲灯消耗的电能是乙灯消耗电能的4倍
8. 如图所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是()
A.灯L₁与灯L₂是串联，且灯L₁被短路
B.电压表可测出灯L₁两端的电压
C.电流表A₁测的是灯L₁的电流
D.电流表A₂测的是灯L₂的电流
9. 如图所示的电路中，甲、乙是连接在电路中的两只电学仪表，闭合开关S后，灯L₁、L₂均正常发光，则()
A.甲是电流表，乙是电压表，灯L₁和L₂串联
B.甲是电压表，乙是电流表，灯L₁和L₂并联
C.甲是电压表，乙是电流表，灯L₁和L₂串联
D.甲是电流表，乙是电压表，灯L₁和L₂并联
10. 在物理实验中，对物理量进行多次测量，有的是为了通过多次测量提高精度，有的是为了通过多次测量寻找规律。下面四个实验中，哪个是通过多次测量提高精度()
A.探究“并联电路干路电流与各支路电流的关系”时测量多组对应的干路和各支路电流

- 在探究“串联电路电压的关系”时测量多组对应的总电压和各部分电路两端的电压
C.在探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”时测量多组对应的电流和电压值
D.在“测量未知阻值的电阻”时，测量多组对应的电流和电压值


- 如图所示，电源电压不变，当开关S闭合时，电表示数的变化情况是

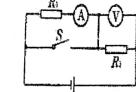- A.电流表、电压表示数均变大
B.电压表示数变大，电流表示数变小
C.电流表、电压表示数均变小
D.电压表示数变小，电流表示数变大



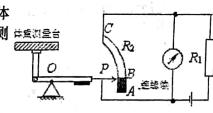12. 如图所示，是某同学设计的一台体重测量仪的工作原理图，当测量者站在体重测量台上时，滑片P会滑动到金属片BC上的某一位置，体重显示表就能显示出测量者的体重。下列关于这种体重测量仪分析正确的是()

- A.体重显示表是用电流表改装而成的
B.工作原理图中的AB部分相当于开关
C.体重越大，电路中的电流越小
D.体重越大，整个电路的电功率越大



13. 某学习小组在一次实验探究中利用电压表和电流表测得了很多组数据，记录如下表。请根据表中给出的数据，判断分析出他们实验时的电路可能是图中的()

U/V	3.0	2.5	2.0	1.8	1.5	1.3
I/A	0.20	0.30	0.40	0.44	0.50	0.54

- A. B. C. D.

14. 如图所示的四个电路中电源电压相同，已知定值电阻R₁和R₂的阻值大小关系为R₁>R₂，在这四个电路中，总功率最大的是()

- A. B. C. D.

15. 如何利用阻值已知的电阻R₀和一只电流表或一只电压表，测出未知电阻R_x的阻值，同学们设计了如图所示四种电路(电源电压未知)，其中可行的方法有()

- (1) (2) (3) (4)

- A. (1)(2) B. (1)(3) C. (2)(4) D. (2)(3)

- 二、多选题(共4小题3×4=12)

16. 下列说法中正确的是()

- A.飞机轮胎用的是导电橡胶制作的，这样可以防止静电造成的危害



由 扫描全能王 扫描创建


- B. 一个用电器工作时有电流通过，则该用电器两端电压一定不为零
C. $R=U/I$ 说明导体的电阻与其两端的电压成正比，与通过它的电流成反比
D. 金属导体中的自由电子定向移动的方向与电流方向相同

17. 小明在家中看电视，感觉室内较冷，他打开了电暖气取暖，对于此时的家庭电路，下列说法正确的是（ ）

- A. 电视机中的电流小了
B. 电视机两端的电压变大了
C. 家庭电路的总电阻变小了
D. 家庭电路的总功率变大了

18. “十一”期间，小英全家外出旅游，家里只有台灯单独工作，出门和回家时电能表分别如图甲、乙所示。若小英离家时间 100h，下列说法中正确的是（ ）

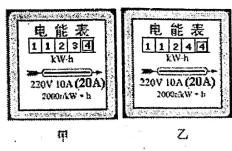- A. 电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表
B. 台灯工作时电功率为 10W
C. 这段时间台灯消耗电能 $10kW\cdot h$
D. 电能表工作时的电流恒为 10A



19. 在用“伏安法测电阻”的实验中，有两位同学分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象，在处理实验数据时，画出定值电阻和小灯泡的 $U-I$ 图象，分别如图甲、乙所示，则对于图象的分析，以下说法正确的是（ ）


- A. 由甲图可知，定值电阻的阻值为 1Ω
B. 由甲图可知，定值电阻它不随导体的电压和电流改变而改变
C. 由乙图可知，小灯泡的电阻跟灯丝的温度有关
D. 为了减小误差，应该用多次测量取平均值的方法测定小灯泡的电阻

三、填空（20）

20. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，是因为玻璃棒在摩擦的过程中失去电子；若把它与不带电的验电器金属球接触，会发现验电器金属箔片张开，其原因是带电体吸引轻小物体。

21. 学习了电学的有关知识后，小群同学把一张细条状的锡铂纸两端分别压在干电池的正负极上，他发现锡铂纸发热并燃烧起来，这是由于电源发生了短路，形成了很大的电流，这一过程中能量的转化情况是电能转化为内能。

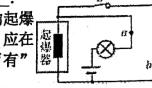
22. 某引爆装置如图所示，起爆前定时开关 S 是闭合的，当设定的起爆时间一到，定时开关 S 就会自动断开，为使引爆装置停止工作，应在（填“a”或“b”）处剪断导线，拆除前起爆器上（填“有”或“没有”）电流通过。



23. 某导体两端的电压为 6V 时，通过的电流为 0.1A，若将导体两端的电压再增加 3V，通过导体的电流是____A，则该导体的电阻为____ Ω 。

24. 将一个“220V 800W”的电暖气接入电路中，正常工作 5h，消耗电能____ $kW\cdot h$ 。标有“ $20\Omega 1.2A$ ”“ $30\Omega 1A$ ”字样的两个电阻并联在电路中，干路允许通过的最大电流是____A

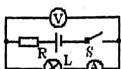
25. 如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关 S 电路正常工作，过了一会儿，灯熄灭，并且只有一个电表示数变大，若




电路故障只发生在灯 L 或电阻 R 上，那么故障是_____或者_____。

26. 一个标有“6V 3W”字样的小灯泡，正常工作时通过小灯泡的电流是____A。当小灯泡两端的电压为 3V 时，它的实际功率是____W。（设灯丝电阻不变）

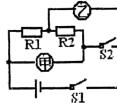27. 在如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关 S1 闭合 S2 断开，甲、乙为电流表时，两表示数之比是 I 甲 : I 乙 = 2:5，则 R1:R2 = _____；当开关 S1、S2 闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数之比 U 甲 : U 乙 = _____，此时，R1、R2 消耗的电功率之比为 P1:P2 = _____。



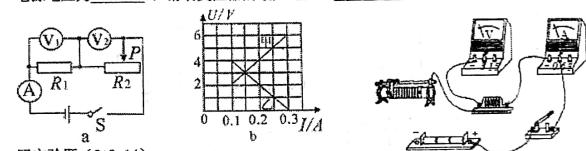28. 如图 a 所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关 S，调节滑动变阻器滑片从一移到另一端，两电压表的示数与电路中电流变化的图象如图 b 所示，根据图象的信息可知：_____（选填“甲”或“乙”）是电压表 V2 示数变化的图象，电源电压为____V，滑动变阻器的最大电阻是____ Ω 。



四实验题（6+8=14）

29. 在探究“电流与电阻的关系”的实验中有如下实验器材：电源（4.5V），电流表、电压表各一只，开关一个，三个定值电阻（ 5Ω 、 10Ω 、 15Ω ），滑动变阻器 R1 “ $20\Omega 1A$ ”，滑动变阻器 R2 “ $50\Omega 1A$ ”，导线若干。

(1) 小明连接电路如图，请在图中用笔画线代替导线帮他将实验电路连接完整。（要求滑片向右滑，两只电表示数都变大）

(2) 电路连接完整后，小明闭合开关，发现电流表有示数，电压表指针超过量程。小明操作中的错误是_____；

(3) 纠正错误后，小明先将 5Ω 的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为 1.5V，并记下电流值；再分别改接 10Ω 、 15Ω 的电阻，重复上述实验，得到了表中的实验数据；通过上述实验得出的结论是_____。

电阻	5	10	15
电流 (A)	0.3	0.15	0.1

(4) 将 5Ω 电阻换成 10Ω 电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向_____（填“左”或“右”）移动，当观察到电压表示数为 1.5V 时，才能记录电流表示数；此时滑动变阻器接入的电阻是_____ Ω 。

(5) 实验中小明应选择的滑动变阻器是_____（选填“R1”或“R2”）


30. 在利用图甲测定电阻的实验中，电源电压保持 6V 不变。

(1) 测量电阻的实验原理是_____

(2) 滑动变阻器的作用_____，_____。



由 扫描全能王 扫描创建

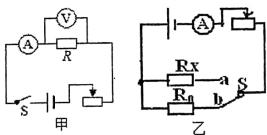

(3) 小刚通过改变被测电阻两端的电压，共测得三组对应的电压值和电流值，最后算出电阻的平均值，这样做的目的是_____。


实验次数	1	2	3	4
电压(V)	2.4	3	4	6
电流(A)	0.24	0.32	0.4	0.56

(4) 表中第1次数据是连接好电路后，合上开关得到的。那么在“ 15Ω 1A”和“ 10Ω 1.5A”两种规格的滑动变阻器中，她选择的是规格为_____，在研究串并联电流规律的实验中，我们也是换用不同的灯泡做了多次试验，这做的目的是_____。

(5) 实验结束后，老师向同学们提出：“如果不适用电压表，再提供一只已知阻值的定值电阻 R_0 , $R_0 \neq R_x$ 能否设计一个也能测量 R_x 阻值的实验”。如图乙是小刚设计的实验电路图，他的做法是：将 S 接到 a 时，读出电流表的示数 I_1 ；再将接到 b，读出电流表的示数 I_2 ，根据 $I_1 R_x = I_2 R_0$ 可得 $R_x = I_2 R_0 / I_1$ 同学们经讨论确定小明的方案不正确。理由是_____，他的方案中，若去掉一个元件，方案就是正确的，应该去掉的元件是_____。

五计算 (7+7=14)

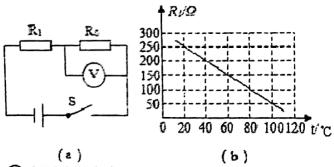31. 亮亮设计了一个用电压表的示数变化反映环境温度变化的电路，其电路原理图如图(a)所示。其中，电源两端电压 $U=4V$ ，电压表量程为 $0\sim 3V$ ， R_0 是定值电阻， $R_0=300\Omega$ ， R_1 是热敏电阻，其电阻随环境温度变化的关系如图(b)所示。闭合开关 S 后，求：




- ① 当环境温度为 40°C 时，热敏电阻 R_1 的阻值是多少？
- ② 当环境温度为 40°C 时，电压表的示数是多少？

③ 电压表两端电压不能超过其最大测量值，则此电路所允许的最高环境温度是多少？

32、灯 L 标有 “ $6V 3W$ ” 字样，滑动变阻器 R_2 的最大电为 12Ω ， $R_1=12\Omega$ ，当开关 S_1 闭合， S_2 、 S_3 断开，滑片 P 滑至滑动变阻器 a 端时，灯 L 恰好正常发光。试求：

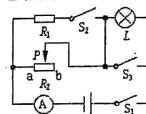- (1) 电源电压是多少？
- (2) 灯 L 正常发光时的电流和电阻各是多少？
- (3) 当 S_1 、 S_2 、 S_3 都闭合且滑动变阻器滑片 P 滑到 R_2 中点时，电流表的示数和此时电路消耗的总功率各是多少？



由 扫描全能王 扫描创建